

data
fech 20.12.21

D S T Q Q S S
D L M M J V S

LABORATÓRIO ELETRICIDADE II

LISTA EXERCÍCIOS 2

ASSOCIAÇÃO E LEITURA DE RESISTORES

ZORGE NAMI HARRES - SIST. DE INFORMAÇÃO

1 -

a)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7$$

$$R_{eq} = 47 + 560 + 220 + 180 + 100 + 330 + 470$$

$$R_{eq} = 1907 \, \Omega = 1.907 \, k\Omega$$

$$b) \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{11}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{33} + \frac{1}{100} = \frac{3}{100} + \frac{1}{33}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{99 + 100}{3300} = \frac{199}{3300} \Rightarrow R_{eq} = \frac{3300}{199}$$

$$R_{eq} \approx 16,58 \, \Omega$$

c)

$$R_{eq} = R_{12} + R_x$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{14}} + \frac{1}{R_{15}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{33} + \frac{1}{220}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{33 + 100}{3300} + \frac{1}{220} = \frac{133}{3300} + \frac{1}{220}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{29260 + 3300}{726000} \Rightarrow R_x = \frac{726000}{32560}$$

$$R_x \approx 22,30 \Omega$$

$$R_{eq} = 100 + 22,30 \approx 122,30 \Omega$$

d)

$$R_{eq} = R_{20} + R_x$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{R_{19}} + \frac{1}{R_{18}} + \frac{1}{R_{17}} + \frac{1}{R_{16}}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{100} + \frac{1}{33} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{3}{100} + \frac{1}{33} = \frac{99 + 100}{3300}$$

$$R_x = \frac{3300}{199} = 16,58 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{20} + R_x = 22 + 16,58 \approx 38,58 \Omega$$