

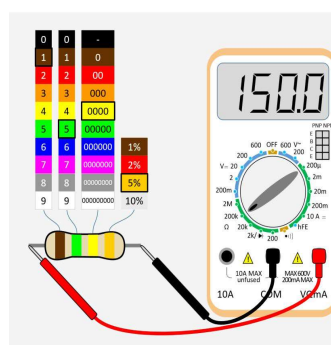
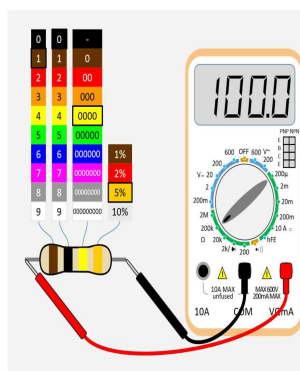
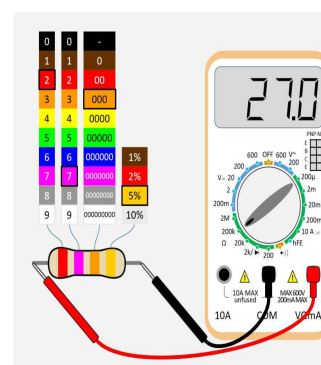
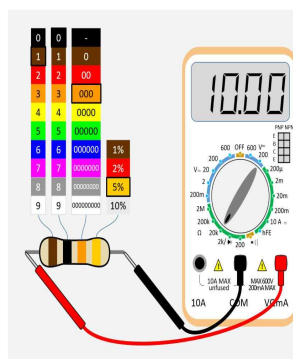
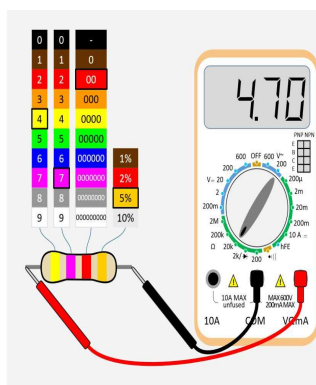
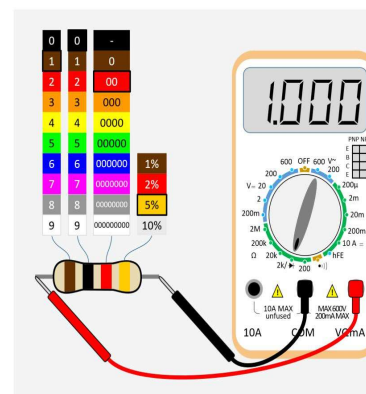
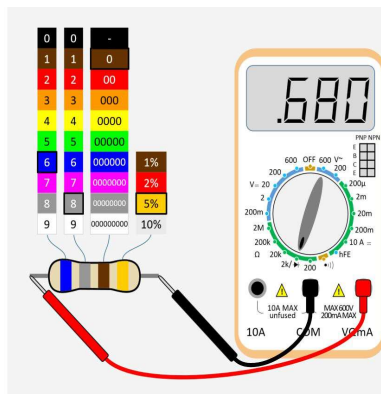
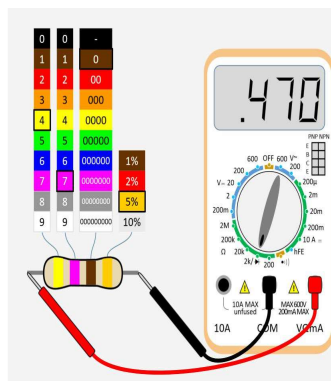


**Laboratório de Eletricidade I**  
**Professor William Vairo dos Santos**  
**Aluno Jorge Nami Harbes**  
**Sistemas de Informação – 2021.2**  
**Atividade 3 – Uso do simulador de Multímetro Digital**





1ª QUESTÃO:

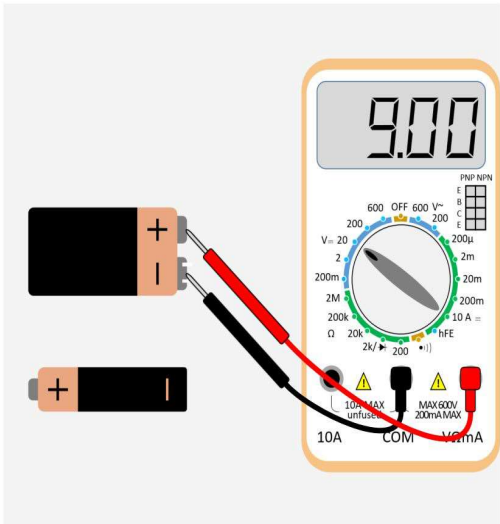


2ª QUESTÃO:

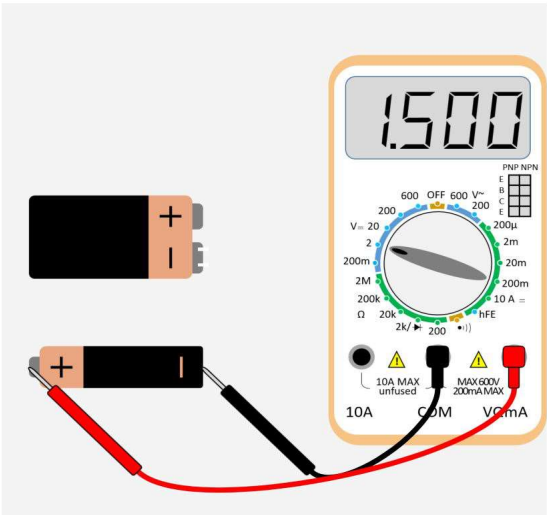

3ª QUESTÃO:

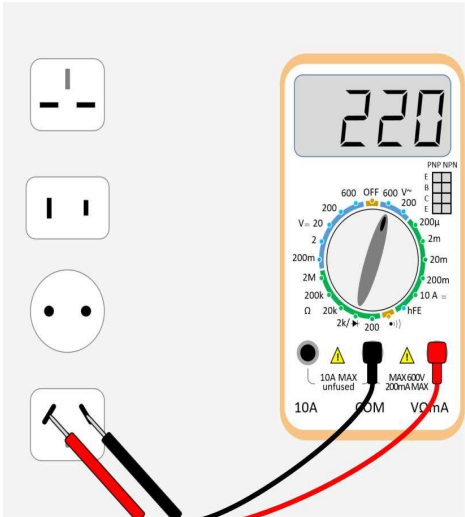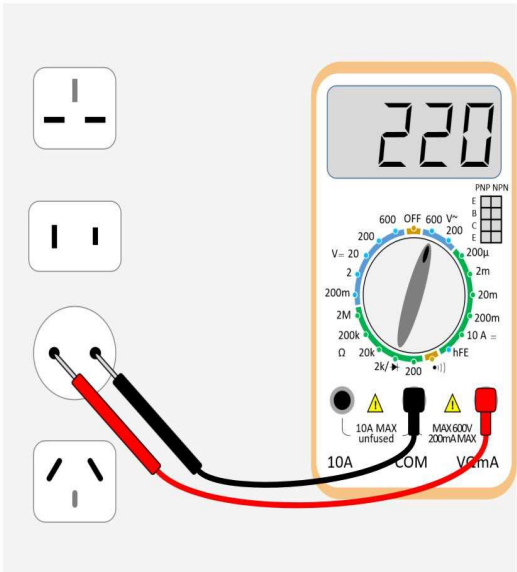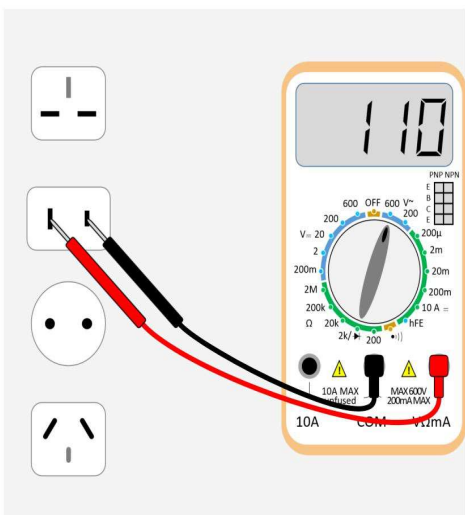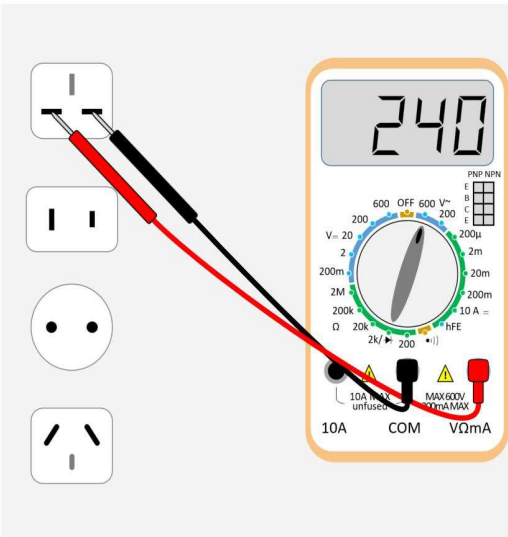

4ª QUESTÃO:

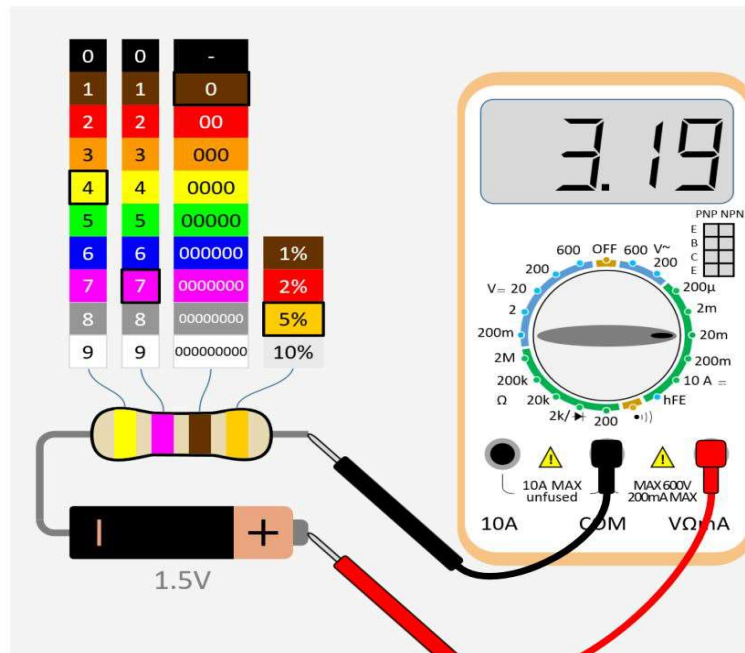

5ª QUESTÃO:

